

中国科学技术大学计算机学院
《数字电路实验》报告



实验题目：信号处理及有限状态机

学生姓名：张展翔

学生学号：PB20111669

完成日期：2021.12.16

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

信号处理及有限状态机

【实验目的】

进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程

掌握几种常见的信号处理技巧

掌握有限状态机的设计方法

能够使用有限状态机设计功能电路

【实验环境】

VLAB: vlab.ustc.eud.cn

FPGAOL: fpgaol.ustc.edu.cn

Logisim

Vivado

【实验练习】

题目 1

更改后的代码如下：

```
module test(  
    input  clk, rst,  
    output led);  
  
    parameter C_0 = 2b'00;  
    parameter C_1 = 2b'01;  
    parameter C_2 = 2b'10;  
    parameter C_3 = 2b'11;
```

```

reg [1:0] cur;

reg [1:0] nex;

//part1

always@(*)

    begin

        case(cur)

            C_0: nex = C_1;

            C_1: nex = C_2;

            C_2: nex = C_3;

            C_3: nex = C_0;

            default: nex = C_0;

        endcase

    end

//part2

always@(posedge clk or posedge rst)

    begin

        if(rst)

            cur<=C_0;

        else

            cur<=nex;

        end

//part3


```

```
assign led = (cur == C_3)?1'b0:1'b1;
```

```
endmodule
```

题目 2

设计的计数器电路如下图所示

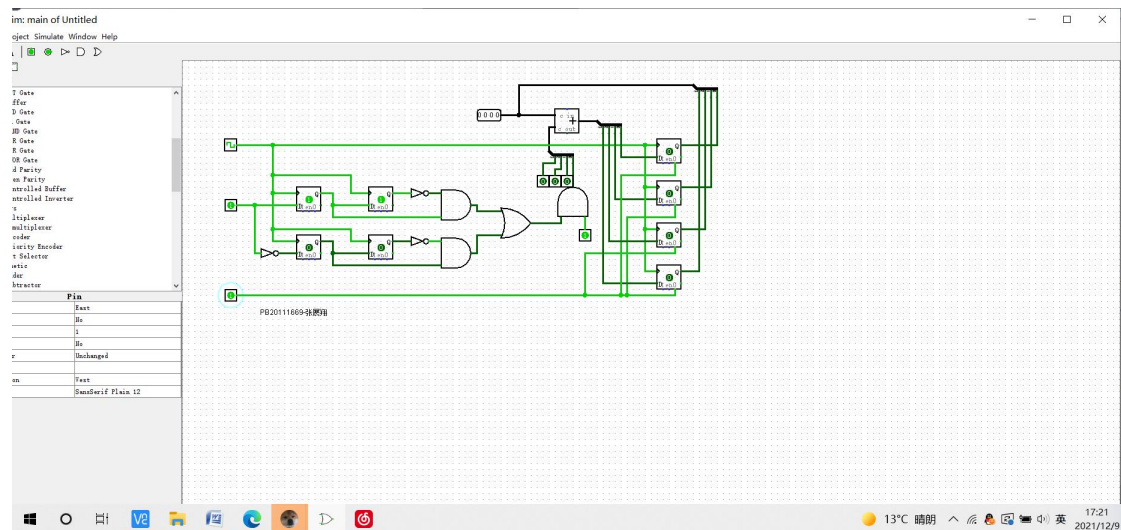

题目 3

设计文件如下所示:

```
module counter(  
  
    input clk,rst,  
  
    input sw,button,  
  
    output reg [3:0] hexplay_data,  
  
    output reg [2:0] hexplay_an  
  
);  
  
    reg [7:0] data = 8'h1f;  
  
    reg [32:0] hexplay_cnt;  
  
    wire button_edge;  
  
    reg [3:0]button_cnt;
```

```

    wire button_clean;

always@(posedge clk)begin

    if(button==1'b0)

        button_cnt <= 4'h0;

    else if(button_cnt<4'h8)

        button_cnt <= button_cnt + 1'b1;

end

assign button_clean = button_cnt[3];

always@(posedge clk) begin

    if (hexplay_cnt >= (2000000 / 8))

        hexplay_cnt <= 0;

    else

        hexplay_cnt <= hexplay_cnt + 1;

end

always@(posedge clk) begin

    if (hexplay_cnt == 0)begin

        if (hexplay_an == 1)

            hexplay_an <= 0;

        else

            hexplay_an <= hexplay_an + 1;

    end

end

end

```

```

always@(*) begin

    case(hexplay_an)

        0: hexplay_data <= data[3:0];

        1: hexplay_data <= data[7:4];

    endcase

end

cal_edge

cal_edge_1(.clk(clk),.button(button_clean),.button_edge(button_edge));

always@(posedge clk) begin

    if (rst == 0) begin

        if(button_edge == 1) begin

            if (sw == 0) begin

                data <= data - 1;

            end

            else begin

                data <= data + 1;

            end

        end

    end

end

else

    data <= 8'h1f;

```

```

end

endmodule

module cal_edge (

    input button, clk,

    output button_edge

);

reg button_1, button_2;

always@(posedge clk)

    button_1 <= button;

always@(posedge clk)

    button_2 <= button_1;

assign button_edge = button_1 & (~button_2);

endmodule

```

xdc 约束文件如下：

```

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz

set_property -dict { PACKAGE_PIN D14     IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { sw }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN A14     IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_data[0] }];

set_property -dict { PACKAGE_PIN A13     IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_data[1] }];

```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_data[2] }]];

set_property -dict { PACKAGE_PIN A15      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_data[3] }]];

set_property -dict { PACKAGE_PIN B17      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_an[0] }]];

set_property -dict { PACKAGE_PIN B16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_an[1] }]];


set_property -dict { PACKAGE_PIN A18      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { hexplay_an[2] }]];

## FPGA0L BUTTON & SOFT_CLOCK

set_property -dict { PACKAGE_PIN B18      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { button }]];

set_property -dict { PACKAGE_PIN F16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
[get_ports { rst }]];
```

将其生成.bit 文件后传至 FPGA 平台烧写，得到以下的界面

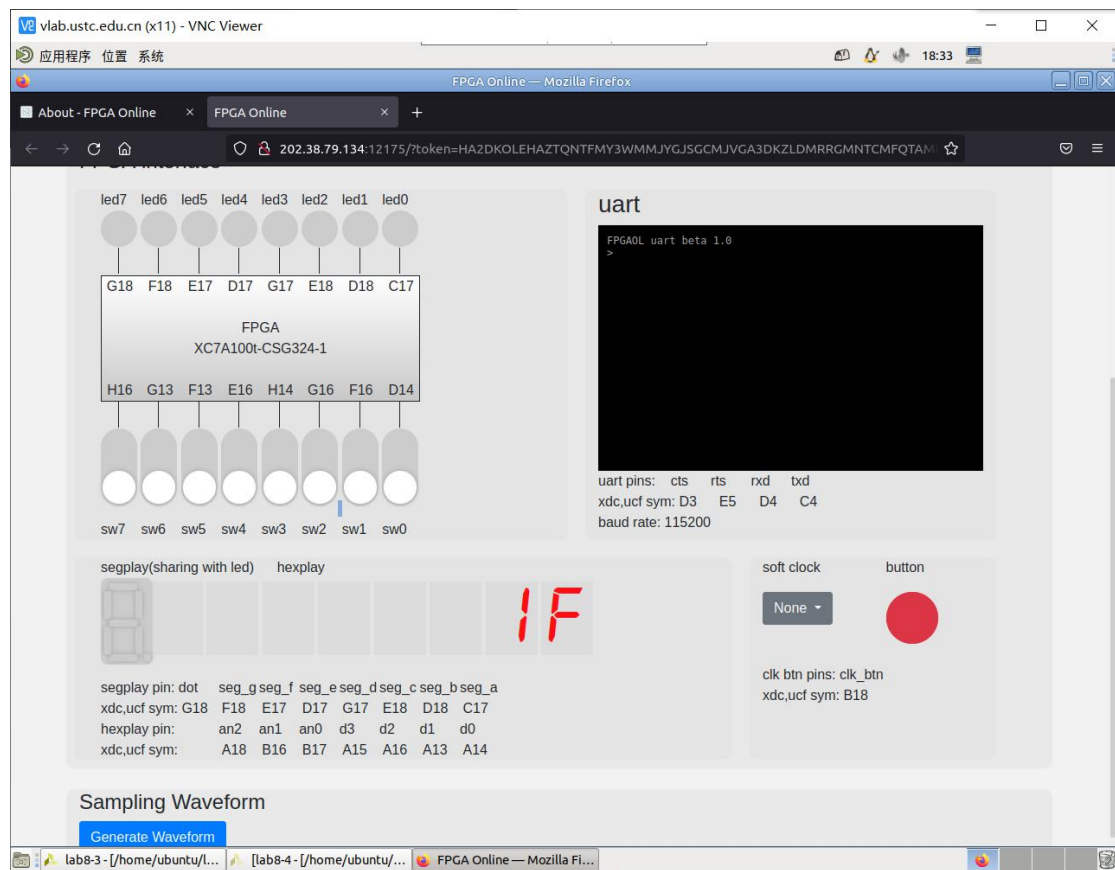

当按下开关 sw0 时，点击按钮，每次 led 的数值加 1；关闭开关 sw0 时，点击按钮，每次 led 的数值减 1；打开 sw1 开关则进行复位

vlab.ustc.edu.cn (x11) - VNC Viewer

应用程序 位置 系统

FPGA Online — Mozilla Firefox

About - FPGA Online x FPGA Online x +

202.38.79.134:12175/?token=HA2DKOLEHAZTQNTFMY3WMMJYGJSGCMJVGA3DKZLDMRRGMNTCMFQTAM

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGA0L uart beta 1.0
>

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

24

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

Sampling Waveform

Generate Waveform

lab8-3 - [/home/ubuntu/l... [lab8-4 - [/home/ubuntu/l... FPGA Online — Mozilla Fi...

vlab.ustc.edu.cn (x11) - VNC Viewer

应用程序 位置 系统

FPGA Online — Mozilla Firefox

About - FPGA Online x FPGA Online x +

202.38.79.134:12175/?token=HA2DKOLEHAZTQNTFMY3WMMJYGJSGCMJVGA3DKZLDMRRGMNTCMFQTAM

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGA0L uart beta 1.0
>

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

25

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

soft clock button


None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

Sampling Waveform


Generate Waveform

lab8-3 - [/home/ubuntu/l... [lab8-4 - [/home/ubuntu/l... FPGA Online — Mozilla Fi...

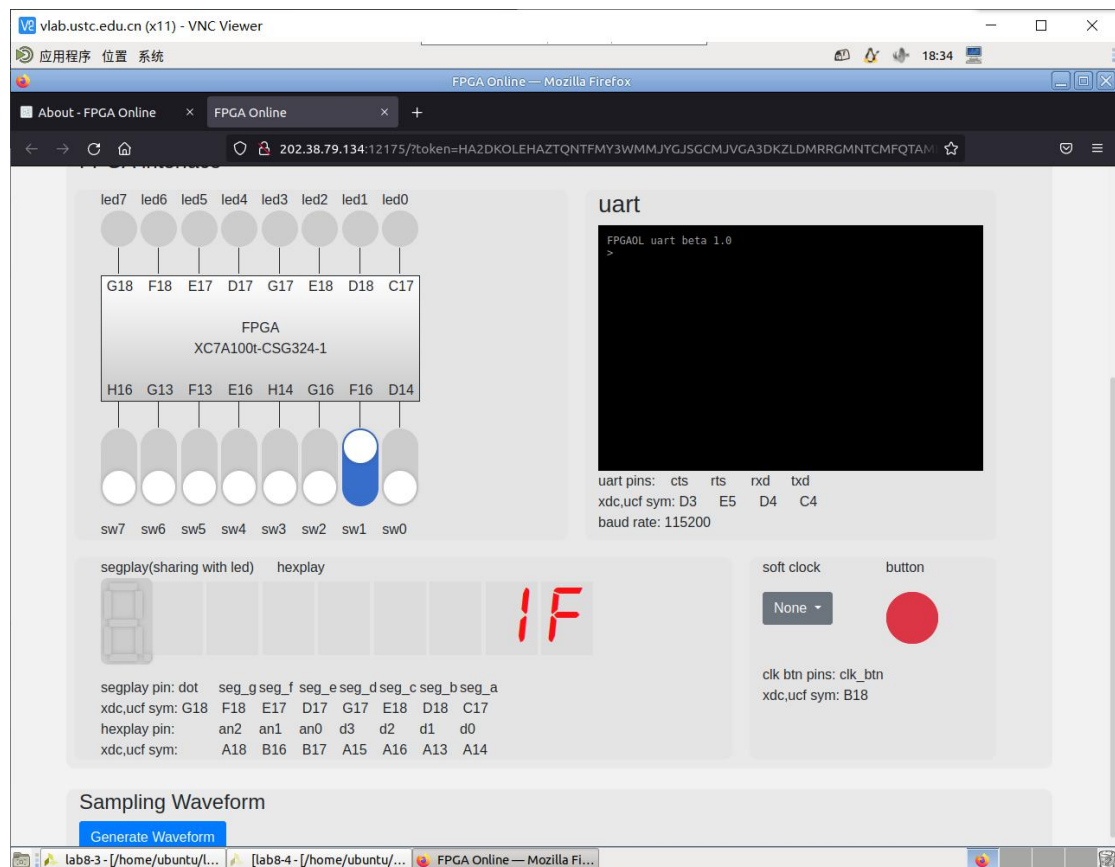

实验 4

状态图如下所示：

 

实现代码如下：

```

module check_bit(
input clk,
input sw,button,
output reg [3:0] hexplay_data,
output reg [2:0] hexplay_an
);
reg [3:0] data;
reg [3:0]count = 0;
reg [32:0] hexplay_cnt;

```

```

wire button_edge;

reg [3:0]button_cnt;

wire button_clean;

always@(posedge clk)begin

if(button==1'b0)

button_cnt <= 4'h0;

else if(button_cnt<4'h8)

button_cnt <= button_cnt + 1'b1;

end

assign button_clean = button_cnt[3];

parameter Idel = 4'b0000,

A = 4'b0001,

B = 4'b0010,

C = 4'b0100,

D = 4'b1000;

reg [3:0] current_s = Idel;

reg [3:0] next_s;

cal_edge

cal_edge_1(.clk(clk),.button(button_clean),.button_edge(button_edge));

always@(posedge clk) begin

if (hexplay_cnt >= (2000000 / 8))

```

```

hexplay_cnt <= 0;

else

hexplay_cnt <= hexplay_cnt + 1;

end

always@(posedge clk) begin

if (hexplay_cnt == 0)begin

if (hexplay_an == 5)

hexplay_an <= 0;

else

hexplay_an <= hexplay_an + 1;

end

end

always@(*) begin

case(hexplay_an)

0: hexplay_data = data[0];

1: hexplay_data = data[1];

2: hexplay_data = data[2];

3: hexplay_data = data[3];

4: hexplay_data = count;

5: hexplay_data = current_s;

endcase

end

```

```

always@(posedge clk)begin

if(button_edge == 1)begin

case(current_s)

Idel: if(sw == 1) next_s = A;

    else next_s = Idel;

A: if(sw == 1) next_s = B;

else next_s = Idel;

    B: if(sw == 1) next_s = B;

    else next_s = C;

C: if(sw == 1) next_s =A;

else begin

count <= count + 1;

next_s = D;

end

D: if(sw == 1) next_s = A;

else next_s = Idel;

default: next_s = Idel;

endcase

end

end

always@(posedge clk)begin

current_s <= next_s;

```

```

end

always@(posedge clk)

begin

if(button_edge == 1)begin

data[3] <= data[2];

data[2] <= data[1];

    data[1] <= data[0];

data[0] <= sw;

    end

end

endmodule

```

```

module cal_edge (

input button,clk,

output button_edge

);

reg button_1,button_2;

always@(posedge clk)

button_1 <= button;

always@(posedge clk)

button_2 <= button_1;

assign button_edge = button_1 & (~button_2);

```


endmodule

对应的 xdc 约束文件:

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { clk }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN B18     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { button }];
```

```
#FPGAOL SWITCH
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN D14     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { sw }];
```

```
#set_property -dict { PACKAGE_PIN F16     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { rst }];
```

```
## FPGAOL HEXPLAY
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A14     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_data[0] }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A13     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_data[1] }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A16     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_data[2] }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A15     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_data[3] }];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN B17     IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_an[0] }];
```


```
set_property -dict { PACKAGE_PIN B16      IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_an[1] }]];
```

```
set_property -dict { PACKAGE_PIN A18      IOSTANDARD LVCMOS33 }
```

```
[get_ports { hexplay_an[2] }]];
```

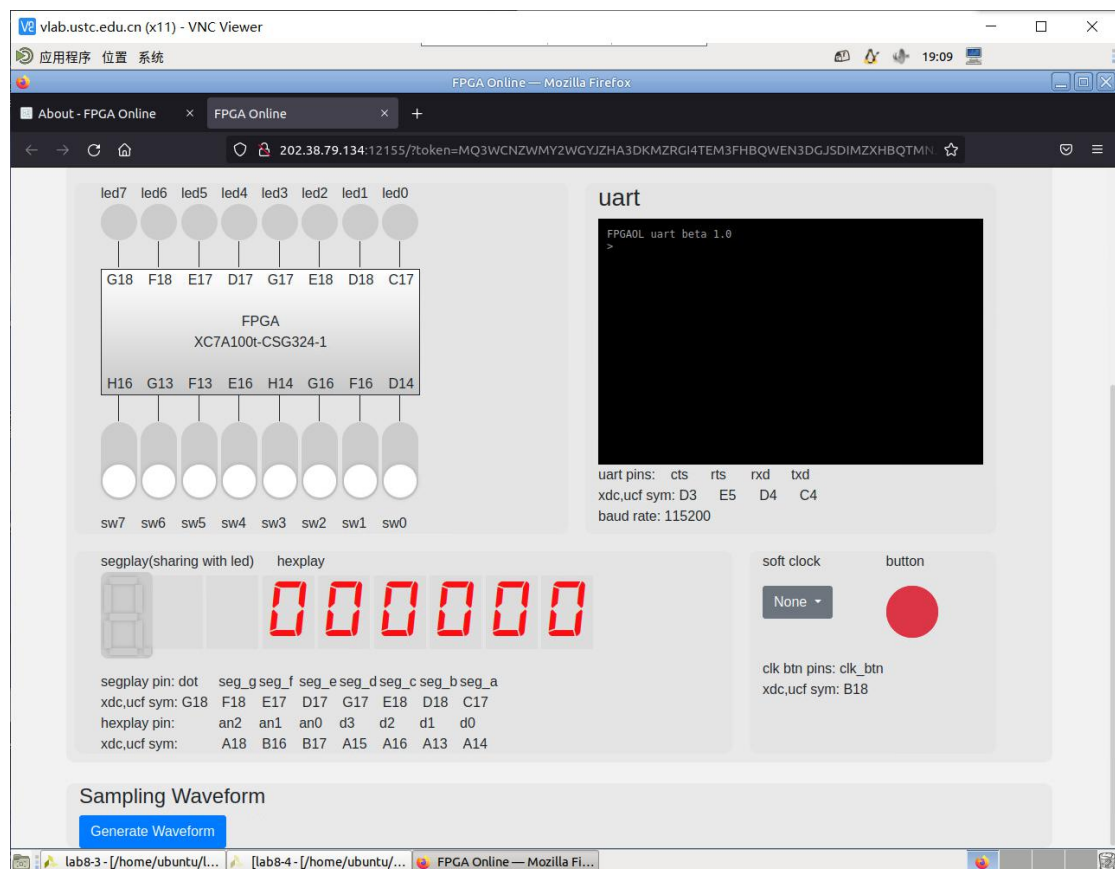烧写后如下系列图所示，最左边的数字表示状态序号，第二个表示1100 的次数，右四位表示当前状态。



vlab.ustc.edu.cn (x11) - VNC Viewer

应用程序 位置 系统

FPGA Online — Mozilla Firefox

About - FPGA Online x FPGA Online x +

202.38.79.134:12155/?token=MQ3WCNZWY2WGYZHA3DKMZRG14TEM3FHBQWEN3DGJSDIMZXHBQTMN

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGA0L uart beta 1.0

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

200111

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

Sampling Waveform

Generate Waveform

vlab.ustc.edu.cn (x11) - VNC Viewer

应用程序 位置 系统

FPGA Online — Mozilla Firefox

About - FPGA Online x FPGA Online x +

202.38.79.134:12155/?token=MQ3WCNZWY2WGYZHA3DKMZRG14TEM3FHBQWEN3DGJSDIMZXHBQTMN

led7 led6 led5 led4 led3 led2 led1 led0

G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17

FPGA
XC7A100T-CSG324-1

H16 G13 F13 E16 H14 G16 F16 D14

sw7 sw6 sw5 sw4 sw3 sw2 sw1 sw0

uart

FPGA0L uart beta 1.0

uart pins: cts rts rxd bxd
xdc,ucf sym: D3 E5 D4 C4
baud rate: 115200

segplay(sharing with led) hexplay

401110

segplay pin: dot seg_g seg_f seg_e seg_d seg_c seg_b seg_a
xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17
hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0
xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14


soft clock button

None

clk btn pins: clk_btn
xdc,ucf sym: B18

Sampling Waveform

Generate Waveform

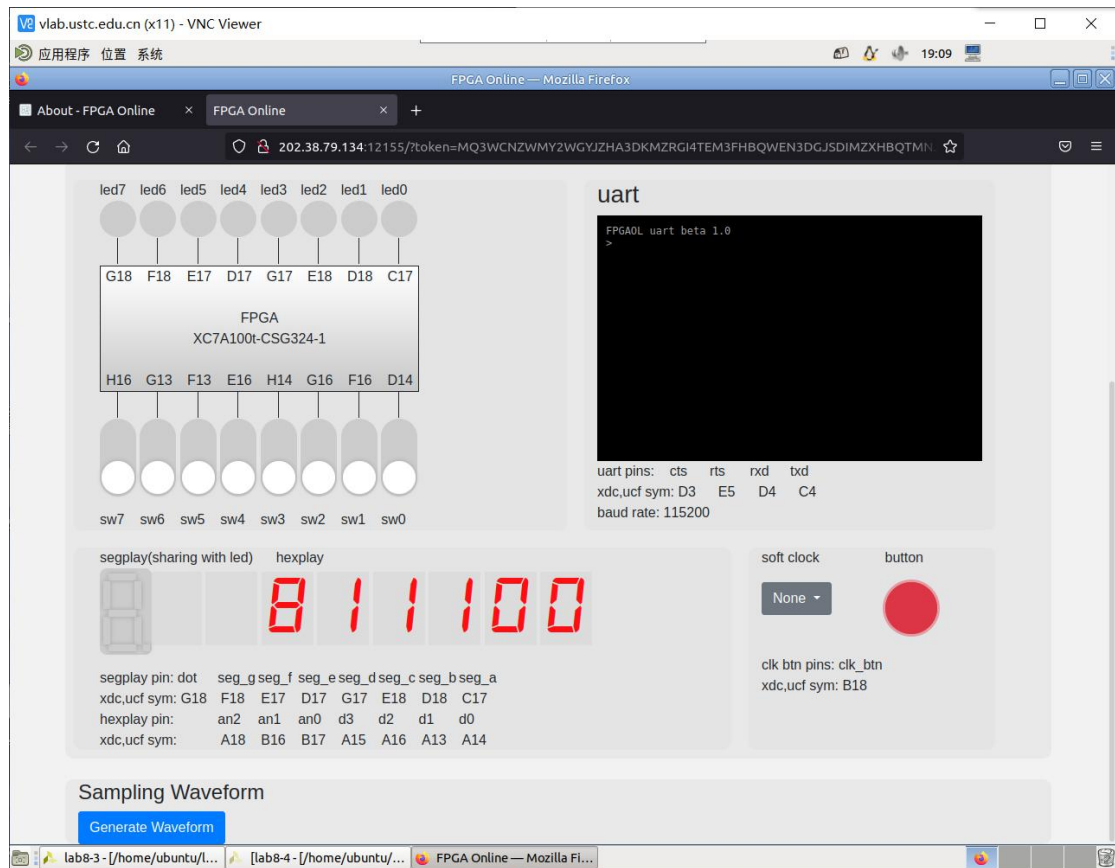

【总结与思考】

本次实验任务量巨大，难度也比较大，本来想一中午加下午搞完结果翻车了（×）又搞了一个晚上（×，主要困难是生成.bit 文件经常失败，反反复复

不过通过本次实验，我学到了很多有用的知识，极大的提高了我写verilog 代码和 debug 的能力，收获还是非常大的